



impedances

$$Z_1: 480 + \frac{10000}{s} = \frac{480s + 10000}{s}$$

$$Z_2: 1000 + \frac{3030.30}{s} = \frac{1000s + 3030.30}{s}$$

Node A: $I_1 = I_2 + I_3$

$$\frac{12 - V_A}{2200} = \frac{V_A}{480s + 10000} \quad ; \quad \frac{12 - V_A}{2200} = \frac{V_A s}{480s + 10000} + \frac{V_A - V_B}{250}$$

$$(12 - V_A)(250)(480s + 10000) = (V_A s)(2200)(250) + (V_A - V_B)(2200)(480s + 10000)$$

$$(12 - V_A)(120000s + 2.5M) = 550000 V_A s + (V_A - V_B)(1056000s + 2.2M)$$

$$1440000s - 120000 V_A + 30M = 2.5M V_A = 550000 V_A s + 1056000s V_A + 2.2M V_A - 1056000 V_B - 2.2M V_B \quad (1)$$

Node B: $I_3 = I_4 + I_5$

$$\frac{V_A - V_B}{250} = \frac{V_B}{3000} + \frac{V_B - V_C}{0.00025}$$

$$80(V_A - V_B) = V_B + \frac{100M(V_B - V_C)}{s}$$

$$80 V_A s - 80 V_B s = V_B s + 100M V_B - 100M V_C \quad (2)$$

Node C: $I_5 = I_6$

$$\frac{V_B - V_C}{0.00025} = \frac{V_C s}{1000s + 3030.30} = (1000s + 3030.30)(V_B - V_C) = V_C s(0.00025)$$

$$1000s V_B + 3030.30 V_B = 1000s V_C + 3030.30 V_C =$$

$$V_C s^2 0.00025 \quad (3)$$

de ①

$$1000s V_B + 3030.30 V_B = V_C s^2 0.00025 + 1000s V_C + 3030.30 V_C$$

$$= V_C (s^2 0.00025 + 1000s + 3030.30)$$

de ③

$$1440000S - 120000VA + 30M \cdot 22MVA = 550000VB + 1056000SVA + 22MVA - 1056000VB - 22MVB$$

$$1440000S - 120000VA + 30M - 22MVA - 550000VB - 1056000SVA - 22MVA + 1056000VB + 22MVB = 0$$

$$VA(-120000 - 22M - 550000S - 1056000S - 22M) + 1440000S + 1056000VB + 22MVB$$

$$VA = \frac{-1440000S - 1056000VB + 22MVB}{(-120000 - 22M - 550000S - 1056000S - 22M)}$$

$$VA = \frac{-1440000S + 20944000VB}{(-1606000S - 24320000)}$$

$$\text{en ③} \quad \frac{-115200000S^2 + 1675520000SVB - 80VB^2}{(-1606000S - 24320000)} = VB + 100MVB - 100MVB$$

$$\frac{-115200000S^2 + 1675520000SVB}{(-1606000S - 24320000)} = 81VB - 100MVB = -100MVC$$

$$-115200000S^2 + 1675520000SVB = (81VB)(-1606000S - 24320000) - 100M(-1606000S - 24320000) = -100MVC$$

$$-115200000S^2 + 1675520000SVB = (130086000VB^2 - 1969920000VB) - (-1.6 \times 10^{14}S - 2.4 \times 10^{15})$$

$$= VC(1.606 \times 10^{14}S + 2.432 \times 10^{15})$$

$$-115200000S^2 + 1675520000SVC - 130086000VC^2 + 1969920000VC + 1.6 \times 10^{14}S + 2.4 \times 10^{15} =$$

$$VC(1.606 \times 10^{14}S + 2.432 \times 10^{15}) + 115200000S^2 - 1.6 \times 10^{14}S - 2.4 \times 10^{15} =$$

$$VB(1675520000S - 130086000S^2 + 1969920000S)$$

$$VB = \frac{VC(1.606 \times 10^{14}S + 2.432 \times 10^{15}) + 115200000S^2 - 1.6 \times 10^{14}S - 2.4 \times 10^{15}}{1675520000S - 130086000S^2 + 1969920000S}$$

③ en ③

$$V_C(1.606 \times 10^5 s^2 + 2.432 \times 10^8 s) + 1.152 \times 10^{11} s^3 - 1.6 \times 10^{17} s^2 - 2.4 \times 10^{18} s$$

$$(- \dots -) (320.0002 + 10005 + 3030.3)$$

$$(2137472000 s - 130086000 s^2) (320.0002 + 10005 + 3030.3)$$

$$(-26017.2 s^4 - 13008557250 s.6 s^3 + 1743272394200 s^2 + 647718101600 s)$$

$$3030.30 V_0 = V_C(4.86 \times 10^5 s + 736 \times 10^{13}) + 3.49 \times 10^{11} s^2 - 4848.48 \times 10^{14} s - 7222.72 \times 10^{16}$$

Como luego V_C es la respuesta a disturbios de entrada

$$= V_C(-26017.2 s^4 - 13008557250 s.6 s^3 + 1743272394200 s^2 + 647718101600 s)$$

$$= V_C(-1.605982567 \times 10^{17} s^2 - 2.9139 \times 10^{19} s - 7.36 \times 10^{18})$$

$$V_C = 1.152 \times 10^{11} s^3 - 1.6 \times 10^{17} s^2 - 2.4 \times 10^{18} s + 3.49 \times 10^{11} s^2 - 4848.48 \times 10^{14} s - 7222.72 \times 10^{16}$$

12

$$12. (-26017.2 s^4 - 13008557250 s.6 s^3 - 1.6059 \times 10^{17} s^2 - 2.9139 \times 10^{19} s - 7.36 \times 10^{18})$$